



La cellule photovoltaïque

Brancher un joulemètre dans un circuit où une cellule est éclairée par une lampe sur un banc d'optique. Un Luxmètre est associé.

Tracer la caractéristique $U=f(I)$.

Tracer $E=f(t)$.

Effectuer une recherche sur le web afin de présenter le fonctionnement de la cellule.

